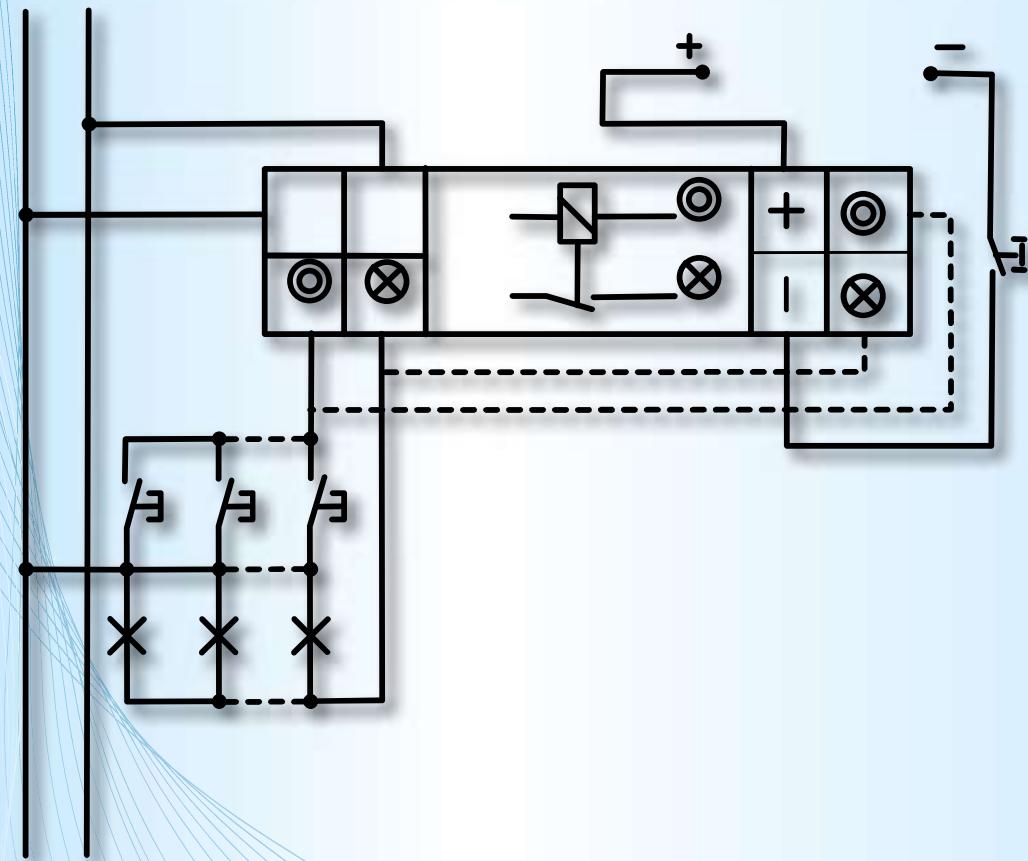




**Eltako**  
ELECTRONICS

**SIEMENS**

**Schneider**  
Electric



# Centrale Sturing

---

Hoe doe je dat?

## **Colofon**

Arne Vuylsteke, September 2016  
*Cursus centrale sturingen*



Hetzelfdoen.be

Idee, uitwerking en fotografie: Arne Vuylsteke

Schema's en illustraties: Arne Vuylsteke en diverse partners.

Eerste druk: september 2016

Tweede druk: januari 2017

Derde druk: september 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Centrale sturing .....                              | 4  |
| 1.1   | Teleruptoren of impulsrelais .....                  | 4  |
| 1.2   | PLC sturingen.....                                  | 5  |
| 1.3   | Domotica systemen.....                              | 5  |
| 2     | Kastopbouw bij centrale sturingen.....              | 5  |
| 2.1   | Rijklemmen.....                                     | 8  |
| 2.2   | 24V Voeding .....                                   | 9  |
| 3     | Verlichting dimmen.....                             | 11 |
| 3.1   | Gloeilampen en halogeenlampen.....                  | 12 |
| 3.2   | Retrofit LED .....                                  | 12 |
| 3.3   | LED strips .....                                    | 13 |
| 3.4   | Dimmers aansturen .....                             | 14 |
| 4     | Draadloze systemen.....                             | 14 |
| 4.1.1 | Velleman .....                                      | 16 |
| 4.1.2 | KlikAanKlikUit.....                                 | 18 |
| 4.1.3 | Schneider Electric: Unica wireless .....            | 22 |
| 4.1.4 | Niko: Easywave .....                                | 25 |
| 4.1.5 | Niko: Slimme schakelaars.....                       | 30 |
| 4.1.6 | Niko Easywave en Niko Home Control combineren.....  | 32 |
| 4.1.7 | Eltako: EnOcean .....                               | 34 |
| 4.1.8 | Prestaties van de systemen .....                    | 37 |
| 5     | Elektromechanische schakelrelais.....               | 38 |
| 6     | Elektromechanische impulsrelais (Schneider).....    | 41 |
| 6.1   | Bedradingschema's voor Schneider teleruptoren ..... | 44 |
| 7     | Tijdrelais en schakelklokken.....                   | 48 |
| 7.1   | Tijdrelais .....                                    | 48 |
| 7.2   | Schakelklokken.....                                 | 50 |
| 8     | Teleruptoren of impulschakelaars.....               | 51 |
| 8.1   | Schakelen door de nuldoorgang .....                 | 54 |
| 8.2   | SVV-kabels leggen .....                             | 55 |
| 8.3   | Bedradingsschema's voor Eltako telerputoren .....   | 58 |
| 8.4   | Afstanddimmers.....                                 | 65 |
| 8.5   | Centrale sturing met Eltako RS485 bus.....          | 71 |
| 8.5.1 | Opbouw van de modules .....                         | 72 |
| 8.5.2 | Toewijzing adressering .....                        | 76 |
| 8.5.3 | Programmeren .....                                  | 77 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 9     | LOGO! Siemens .....  | 79  |
| 9.1   | Regels voor de kastopbouw van Siemens.....                         | 80  |
| 9.2   | De voeding .....   | 82  |
| 9.3   | De basismodule.....  | 83  |
| 9.4   | Uitbreidingsmodules .....  | 85  |
| 9.5   | EIB/KNX communicatiemodule .....                                   | 86  |
| 9.6   | Het programma LOGO! Soft comfort.....                              | 87  |
| 9.7   | Schakelingen.....  | 91  |
| 9.7.1 | Wisselschakeling .....   | 91  |
| 9.7.2 | “Alles af” en “alles aan” functie.....                             | 91  |
| 9.7.3 | “Alles af” met vertraging .....                                    | 92  |
| 9.7.4 | Twee verschillende uitgangen bedienen met één drukknop .....       | 93  |
| 9.7.5 | Lichtpunt afhankelijk van de astronomische klok en bewegingssensor | 95  |
| 9.7.6 | Rolluiksturing .....   | 96  |
| 9.7.7 | Afstanddimmers op Siemens Logo! .....                              | 99  |
| 9.8   | De schakeling in de praktijk.....                                  | 106 |
| 9.8.1 | Ingangen bekabelen .....   | 108 |
| 9.8.2 | Uitgangen bekabelen .....  | 111 |
| 9.9   | Programma vanop pc naar Logo Soft comfort inladen .....            | 117 |
| 9.10  | LOGO! Web Editor .....   | 121 |
| 10    | Bewegingsdetectoren voor centrale sturing .....                    | 129 |
| 10.1  | Niko .....   | 129 |
| 10.2  | Velleman .....   | 130 |
| 10.3  | Mini-bewegingsdetectoren op 5V .....                               | 130 |
| 10.4  | Mini-bewegingsdetectoren op 5 – 20V .....                          | 136 |
| 11    | Temperatuur en vochtigheid sensoren bij centrale sturingen.....    | 140 |
| 11.1  | Loxone opbouw sensoren .....                                       | 141 |
| 11.2  | Inbouwsensoren.....  | 142 |
| 11.3  | Analoge ingang 0-10V programmeren in Siemens Logo!.....            | 145 |